 




Aula 14

Implementação RISC-V

Multiciclo – Unidade Operativa





RISC-V Multiciclo

- Ideia: cada etapa de execução de uma instrução dura um ciclo de relógio
- Instruções podem ser executadas em um número diferente de etapas (ciclos)
- Ex.:
 - lw demora 5 ciclos
 - add demora 4 ciclos
 - beq demora 3 ciclos



RISC-V Multiciclo

- Período de clock dimensionado de acordo com a **etapa** mais demorada
- Vamos reutilizar unidades funcionais
 - ULA usada também para calcular endereço e incrementar o PC
 - Memória usada para armazenar instruções E dados
- A organização da parte operativa pode ser reestruturada em função destas características
- Sinais de controle não serão determinados diretamente pela instrução, e sim pela instrução+etapa
- Usaremos uma máquina de estado finito para controle



Unidade Operativa Multiciclo


- Dividir as instruções em etapas, cada uma durando um ciclo
 - Equilibrar a quantidade de trabalho a ser feito
 - Restringir cada ciclo para usar apenas **uma vez** cada unidade funcional
- No final de um ciclo
 - Armazenar os valores para uso em ciclos posteriores
 - Logo, necessita introduzir registradores auxiliares “internos” adicionais



Unidade Operativa Multiciclo

■ Visão Abstrata:

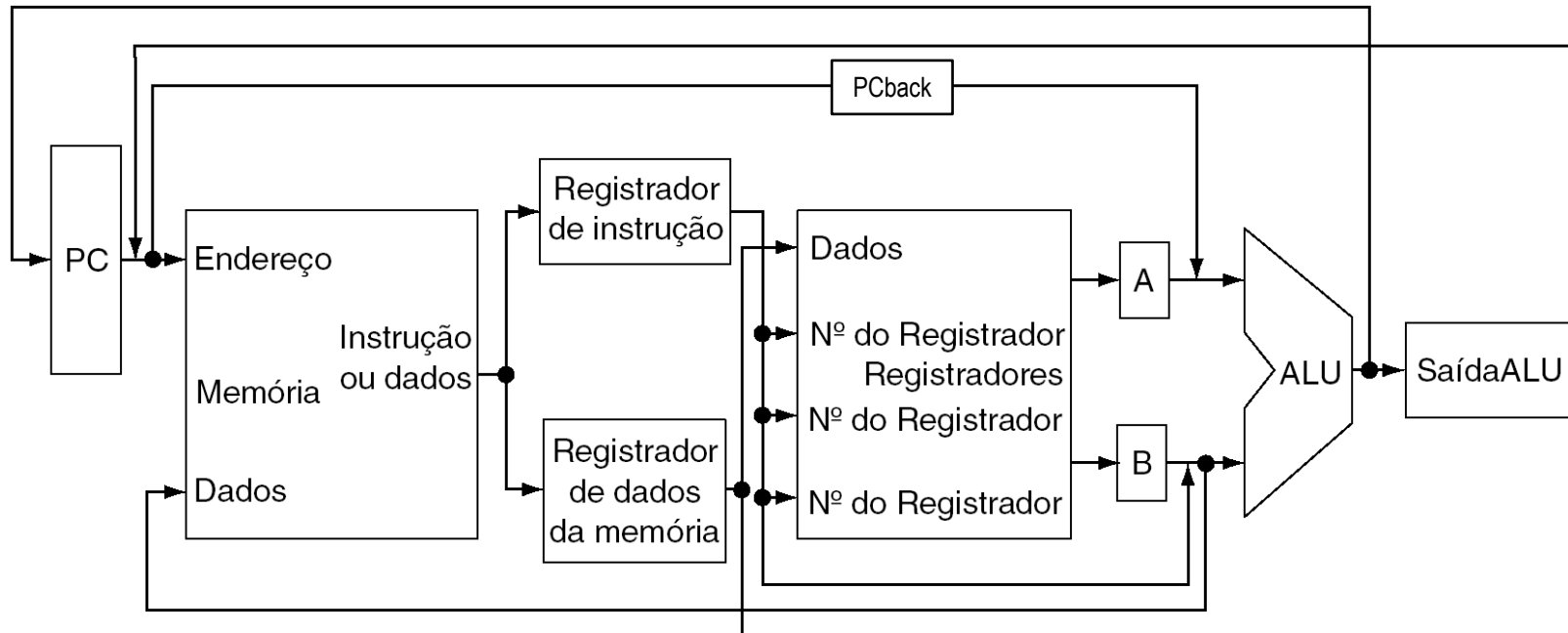- Uma única ULA
- Uma única Unidade de Memória
- Registradores Auxiliares após unidades funcionais
- onde colocá-los? Unidade combinacional de 1 ciclo e onde necessitar ser salvo. No nosso caso:



Obs.:

Dados utilizados pelas etapas subsequentes armazenados em registradores (elemento de estado invisível ao programador)


Dados utilizados pelas instruções subsequentes armazenados na Memória, Banco de Registradores (visível ao programador)



Unidade Operativa Multiciclo

■ Detalhamento:

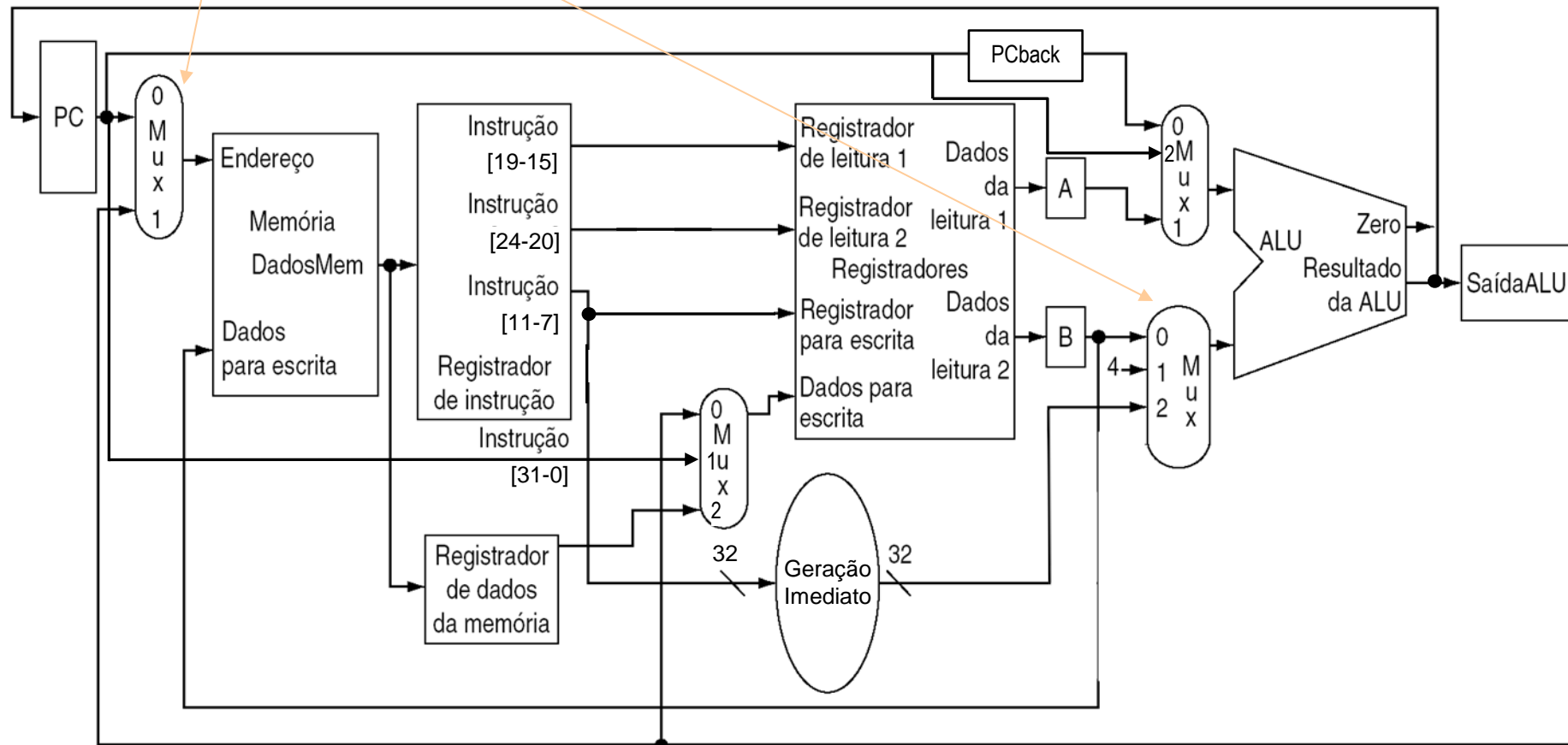
- Todos os registradores auxiliares precisam manter o dado por 1 ciclo apenas (EXCEÇÃO IR)
Logo não necessitam de pino de controle de escrita
- Incluir e expandir Multiplexadores para poder reusar Unidades Funcionais





Caminho de Dados Multiciclo


Definição das Linhas de Controle

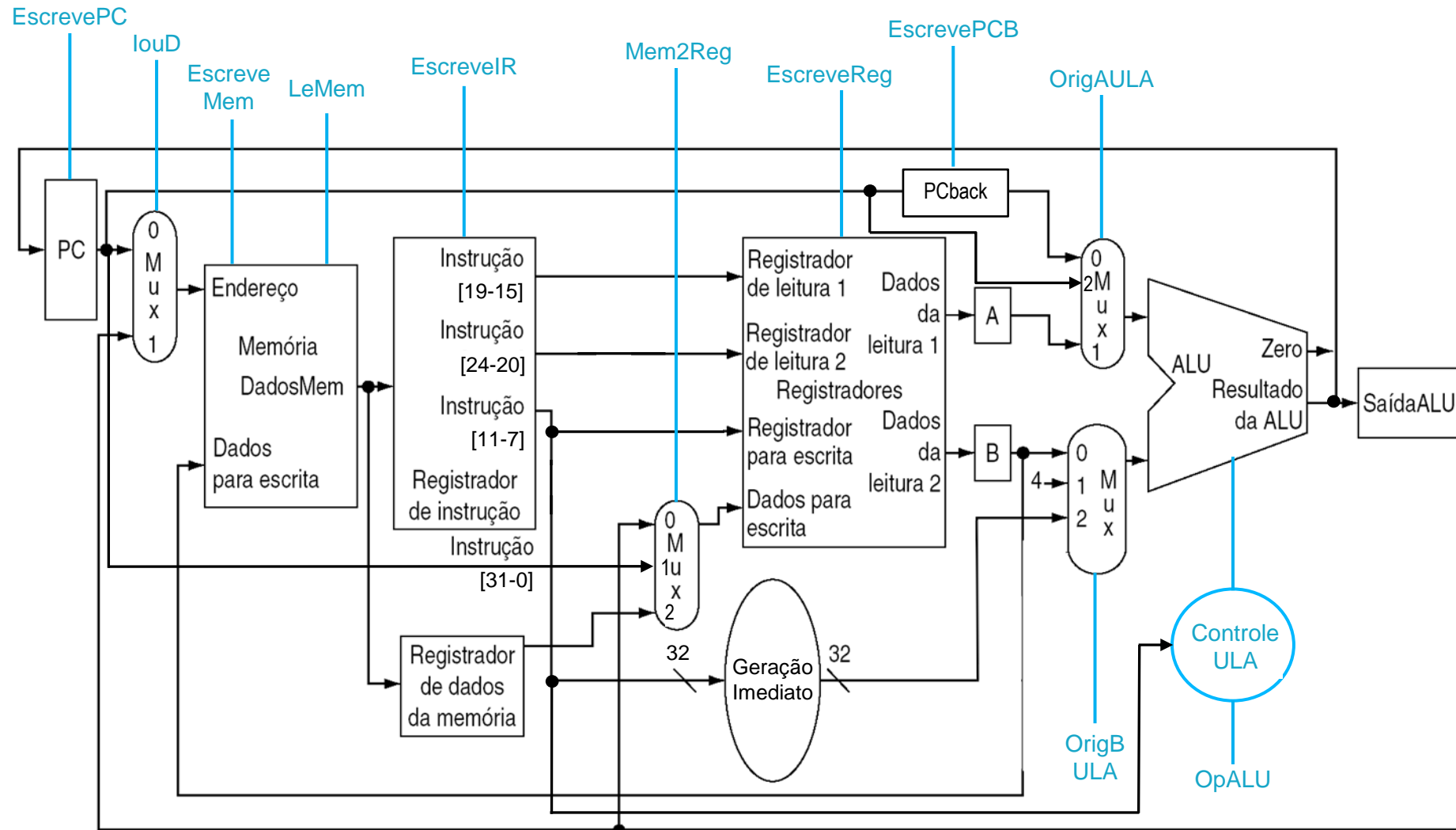



Caminho de Dados Multiciclo

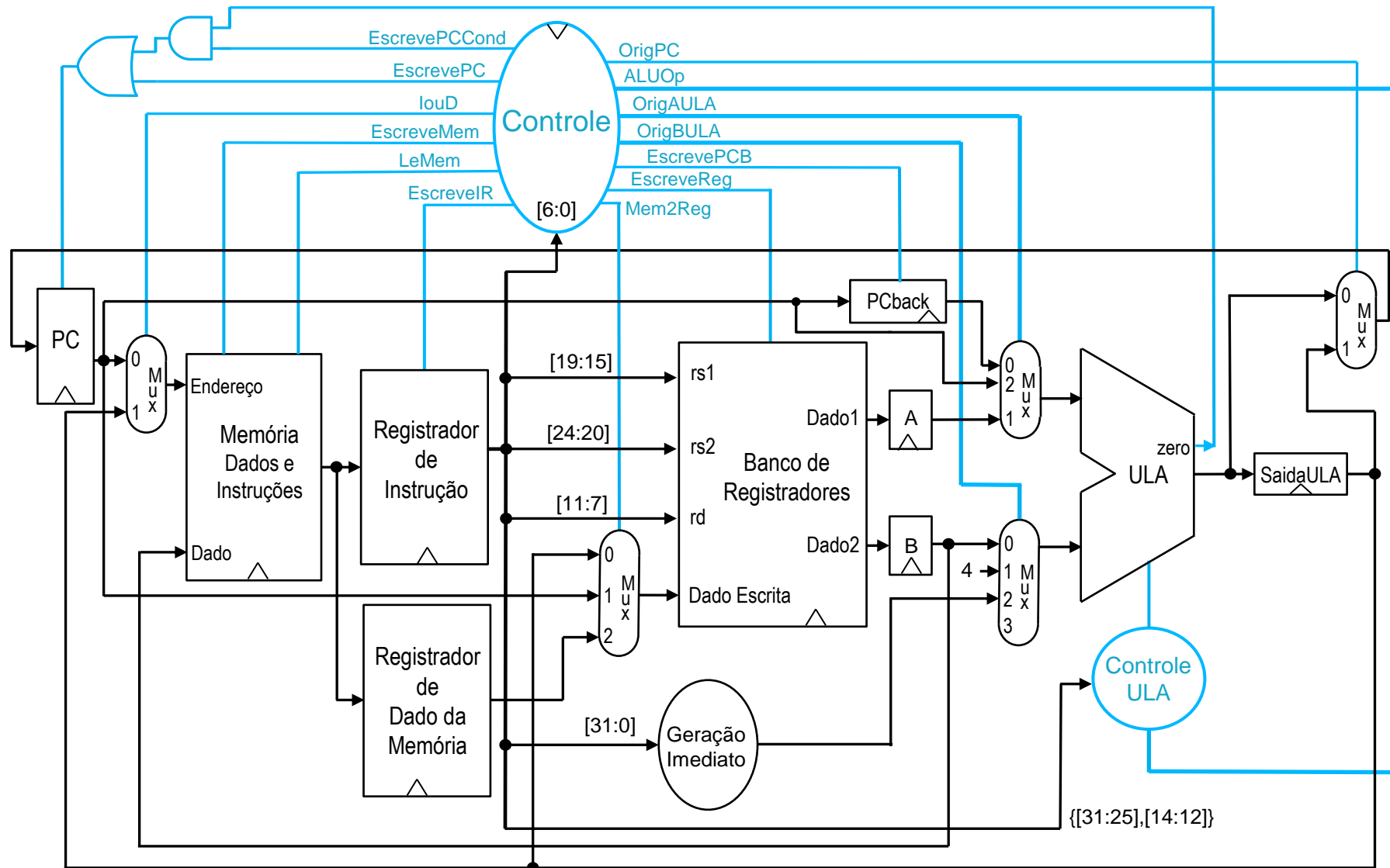- Implementação do controle + controle do PC (PC+4, beq, jal)





Ações dos Sinais de Controle

Sinal	Valor	Efeito
EscreveReg	0	Não permite a escrita no Banco de Registradores
	1	O Registrador de Destino é escrito com o Dado de Escrita
OpALU	00	Soma
	01	Subtração
	10	Os campos {Funct7,Funct3} definem a operação
OrigAULA	00	Primeiro argumento da ULA é o registrador PCBack
	01	Primeiro argumento da ULA é o registrador A
	10	Primeiro argumento da ULA é o registrador PC
OrigBULA	00	Segundo argumento da ULA é o registrador B
	01	Segundo argumento da ULA é o número 4
	10	Segundo argumento da ULA é o Imediato
	11	Segundo argumento da ULA é o Imediato deslocado 1 bit
LeMem	0	Desabilita a leitura da Memória
	1	Habilita a leitura da Memória
EscreveMem	0	Desabilita a escrita na Memória
	1	Habilita a escrita na Memória
Mem2Reg	00	O valor escrito no Banco de Registradores vem da SaídaALU
	01	O valor escrito no Banco de Registradores vem do PC
	10	O valor escrito no Banco de Registradores vem do MDR
IouD	0	O PC é usado para endereçar a memória
	1	O registrador SaídaALU é usado para endereçar a memória
EscreveIR	0	Desabilita a escrita no IR
	1	Habilita a escrita no IR
EscrevePC	0	Desabilita a escrita incondicional no PC
	1	Habilita a escrita incondicional no PC
EscrevePCCond	0	Desabilita a escrita condicional no PC
	1	Habilita a escrita condicional no PC
EscrevePCB	0	Desabilita a escrita do PCBack
	1	Habilita a escrita no PCBac
OrigPC	0	O valor escrito no PC é o resultado da ULA
	1	O valor escrito no PC é o registrador SaídaULA



Controle Multiciclo

■ Exemplo: Instrução Lógico-Aritmética

Poderia ser pensada na seguinte “pseudoinstrução” em Verilog para o Uniciclo:

```
Reg[Memory[PC][11:7]] <= Reg[Memory[PC][19:15]] op Reg[Memory[PC][24:20]];
```

No multiciclo é decomposta nas seguintes etapas usando “variáveis locais”:

```
IR <= Memory[PC];           //Busca da Instrução  
A <= Reg[IR[19:15]];        //Leitura dos Registradores  
B <= Reg[IR[24:20]];        //Leitura dos Registradores  
SaidaALU <= A op B;         //Cálculo com a ULA  
Reg[IR[11:7]] <= SaidaALU;  //Escrita do Resultado  
PC <= PC+4;                //Próxima instrução
```



Controle Multiciclo: 5 Etapas

Considerando (por ciclo):

- 1 acesso à memória,
- 1 acesso ao banco de registradores
- 1 operação da ULA
- Projeto acionado por transição

1. Etapa de Busca da Instrução


$IR \leftarrow Memória[PC];$

$PCBack \leftarrow PC;$

$PC \leftarrow PC+4;$

Execução: Ler a Instrução da memória

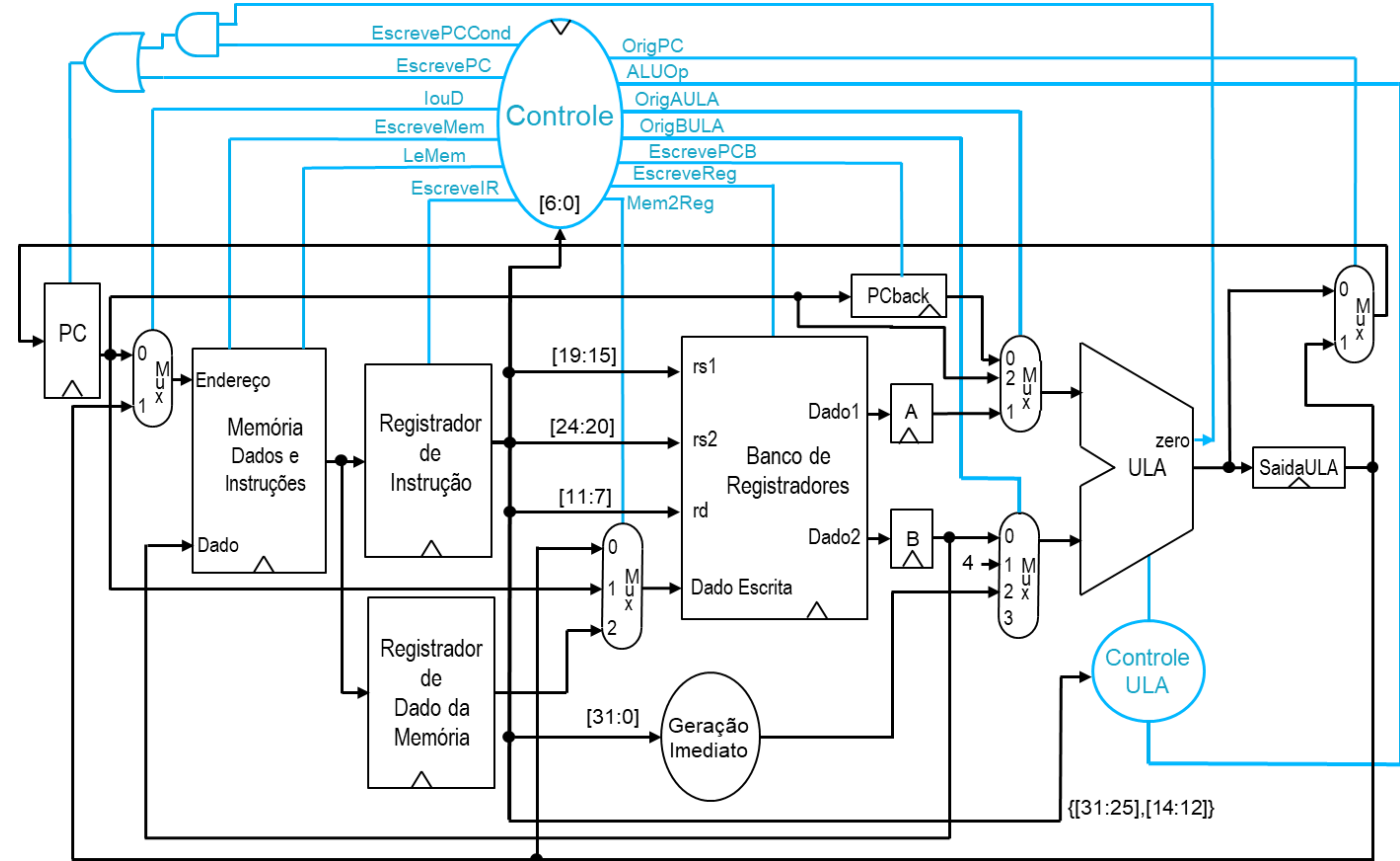- Ativar os sinais de controle LeMem e EscreveIR
- Definir PC como origem do endereço: Colocar louD em 0
- Incrementar PC+4: OrigAULA em 10, OrigBULA 01, e ALUOp 00 (soma).
- Armazenar o endereço de instrução incrementado em PC: OrigPC 0 e ativar EscrevePC
- Salvar o endereço PC no registrador PCback: ativar EscrevePCB





Controle Multiciclo...

2. Etapa de Decodificação da Instrução e busca de operandos

$A \leftarrow \text{Reg}[\text{IR}[19:15]];$

$B \leftarrow \text{Reg}[\text{IR}[24:20]];$

$\text{SaidaALU} \leftarrow \text{PCback} + \text{Imediato};$


Execução: Como não sabemos qual a instrução ainda, podemos fazer ações gerais que não causem problemas depois!

- Acessar o banco de registradores, ler $rs1$ e $rs2$ e armazenar em A e B.
- Cálculo prévio do endereço de desvio e coloca em SaidaALU:

OrigAULA em 00 (PCback para ALU),

OrigBULA em 10 (Imediato) e

ALUOp 00 (soma).

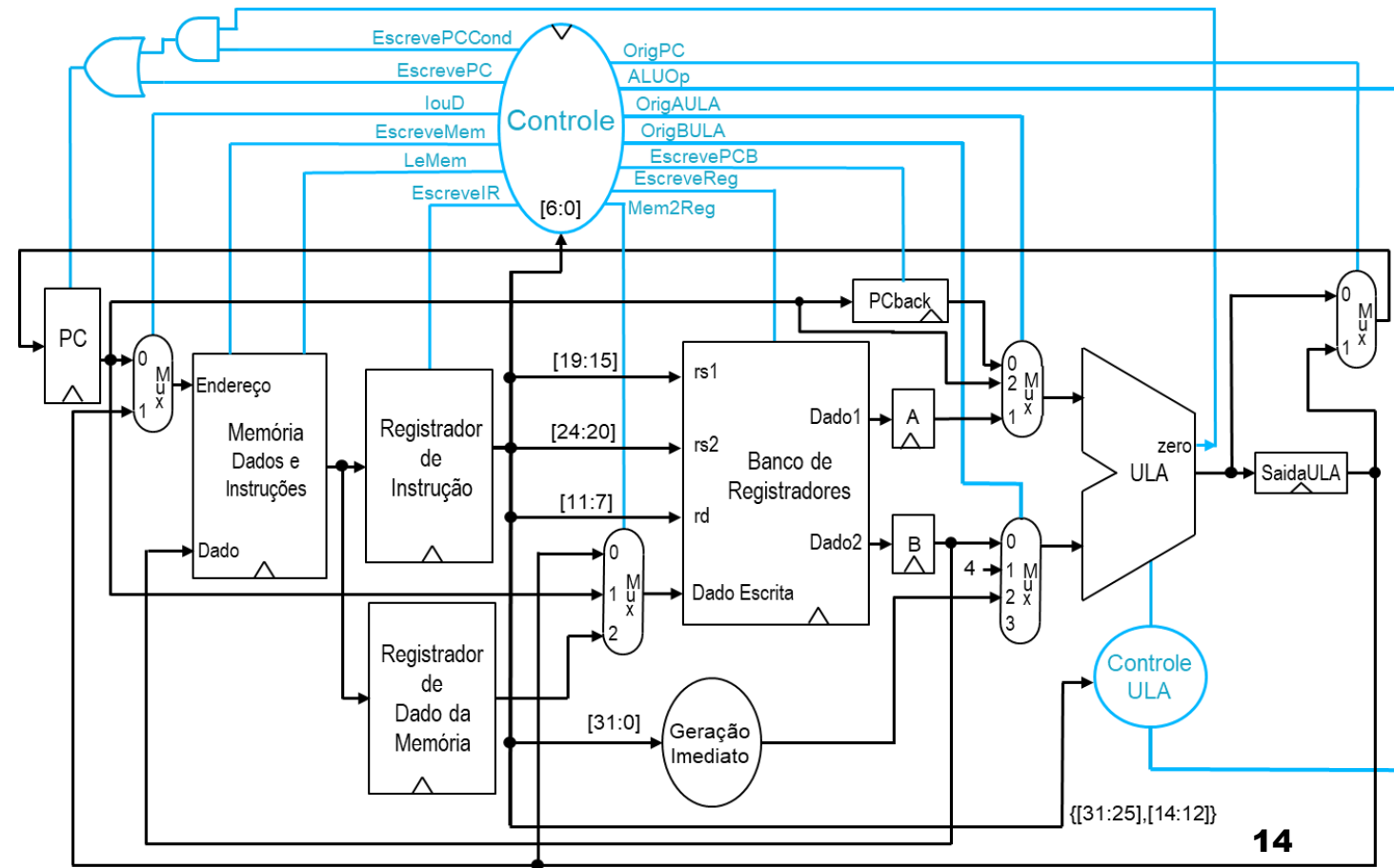

3. Etapa de Execução, cálculo do endereço de memória ou conclusão de desvio

▶ Ativar EscrevePC e EscreveReg





Controle Multiciclo ...

4. Etapa de acesso à memória ou conclusão de instrução Tipo-R

Referência à memória (lw, sw):

$MDR \leftarrow Memória[SaidaULA];$ # para load

$Memória[SaidaULA] \leftarrow B;$ # para store

Execução: Em qualquer dos casos o endereço já está na SaidaULA


- loutD colocado em 1 (Endereço da ULA)
- LeMem ou EscreveMem deve ser ativado

Tipo-R:

$Reg[IR[11:7]] \leftarrow SaidaULA$

Execução: Escrever o resultado no rd

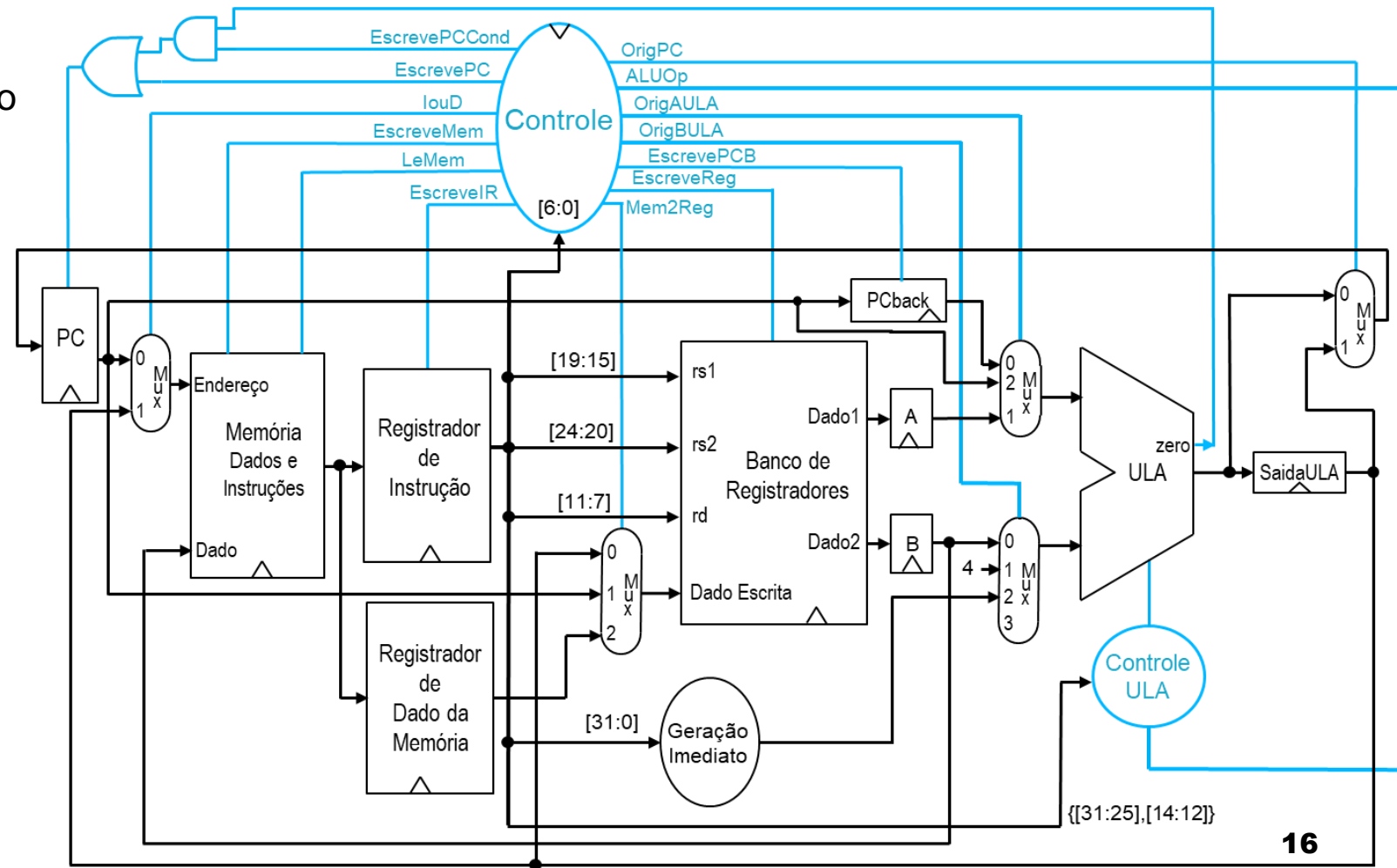- Mem2Reg em 00 (SaidaULA)
- Ativar EscreveReg





Controle Multiciclo ...


5. Conclusão da Leitura da Memória (lw)

Referência à memória (lw):

$Reg[IR[11:7]] \leftarrow MDR;$

Execução: Escrever o dado do MDR
no banco de registradores

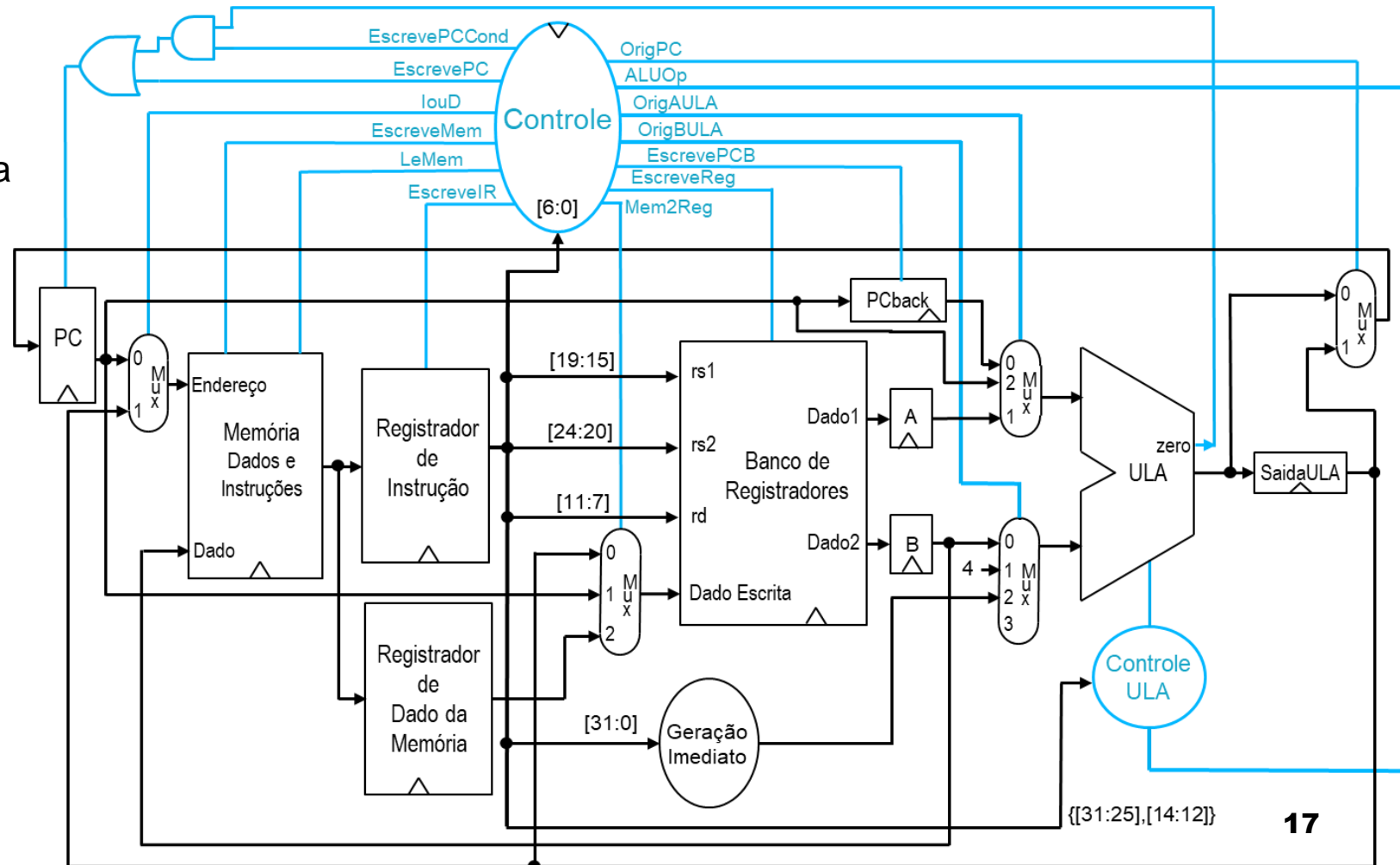- Colocar Mem2Reg em 10 (Dado da memória)
- Ativar o EscreveReg





Resumo Controle Multiciclo

Etapa	Tipo-R	Acesso à Memória	Desvios Condicionais	Desvios Incondicionais
Busca da Instrução	$IR \leq Mem[PC]$ $PC_{back} \leq PC$ $PC \leq PC + 4$			
Decodificação, Leitura dos registradores	$A \leq Reg[IR[19:15]]$ $B \leq Reg[IR[24:20]]$ $SaidaULA \leq PC_{Back} + imm$			
Execução, cálculo do endereço	$SaidaULA \leq A \text{ op } B$	$SaidaULA \leq A + imm$	Se $(A == B)$ $PC \leq SaidaULA$	$Reg[IR[11:7]] \leq PC + 4$ $PC \leq SaidaULA$
Acesso à memória, conclusão tipo-R	$Reg[IR[11:7]] \leq SaidaULA$	Load: $MDR \leq Mem[SaidaULA]$ Store: $Mem[SaidaULA] \leq B$		
Conclusão lw		Load: $Reg[IR[11:7]] \leq MDR$		

Ex.: Considerando um workload de 25% loads, 10% stores, 11% branches, 2% jals e 52% operações Tipo-R. Qual a CPI média implementada?

$$CPI = 0.25 \times 5 + 0.1 \times 4 + 0.52 \times 4 + 0.11 \times 3 + 0.02 \times 3 = 4.12$$

Lembrando que no pior caso: $CPI=5$!
Logo 1.21 vezes mais rápido.